ΑΣΚΗΣΗ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Συνεργάτες :

1)Βέργος Γεώργιος ,ΑΜ:1072604 2)Τσούλος Βασίλειος , ΑΜ:1072605

Τμήμα:Α'

Emails Συνεργατών:

1)up1072604@upnet.gr

2)up1072605@upnet.gr

Εξάμηνο εκπόνησης: 4° Ημερομηνία:30/3/2021 Accumulator: 0111 Program Counter: 1101

Βοηθητικός Καταχωρητής Χ: 0110



MAPPER

OpCode	Θέση	Περιεχόμενα
LDA #K	00	02
LDX #K	01	06
LDA (\$K)	02	0α
LDAX	03	10
LDA \$K,X	04	14
LDA (\$K,X)	05	19
STA \$K	06	1f

MAIN MEMORY

ADRESS	DATA
M00	00
M01	FF
M02	06
M03	20
M04	01
M05	0C
M06	02
M07	03

M08	06
M09	01
M0a	03
M0b	06
M0c	21
M0d	04
M0e	08
MOf	06
M10	22
M11	05
M12	02
M13	06
M14	23

Δηλαδή ο παραπάνω πίνακας υλοποίει το εξής μακροπρόγραμμα:

LDA #FF

STA \$20

LDX #0C

LDA (\$03)

STA \$01

LDAX

STA \$21

LDA \$08,X

STA \$22

LDA (\$02,X)

STA \$23

Αποτελέσματα:

Οι υπόλοιπες θέσεις μνήμης πέραν των παρακάτω διατηρούν τις τιμές τους.

Περιεχόμενα μνήμης μετά την εκτέλεση της τελευταίας εντολής (STA \$23):

Κύρια μνήμη:

M01->FF(DATA)

M20->FF(DATA)

M21->21(DATA)

M22->23(DATA)

M23->02(DATA)
Accumulator(0111=7_{HEX})->02(DATA)
PC(1101=D_{HEX})->15
X(Βοηθητικός καταχωρητής X)->0C(DATA).

ΜΕΡΟΣ 1°: ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ ΜΙΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ

Εντολή LDA #K: Φόρτωση στον accumulator τον δεκαεξαδικό αριθμό Κ.

- 1)PC+1->PC,ΜΑΡ // Αύξηση του PC κατά 1 όπως και του ΜΑΡ για να προσπελάσουμε το Κ.
- 2)MDR+0->ACC // Πρόσθεση του Κ με το 0 και αποθήκευση του αποτελέσματος στον accumulator
- 3)PC+1->PC,ΜΑR // Αύξηση των PC,ΜΑR κατά 1 για να προσπελάσουμε την επόμενη εντολή στη μνήμη
- 4)ΝΕΧΤ(ΡC) // Ενεργοποιήση της επόμενης εντολής

Εντολή LDX #Κ: Φόρτωση στον βοηθητικό καταχωρητή Χ τον δεκαεξαδικό αριθμό Κ

- 1)PC+1->PC,MAR // Αύξηση του PC κατά όπως και του MAR για να προσπελάσουμε το K
- 2)MDR+0->X // Πρόσθεση του Κ με το 0 και αποθήκευση του αποτελέσματος στον Χ
- 3)PC+1->PC,ΜΑΡ // Αύξηση των PC,ΜΑΡ κατά 1 για να προσπελάσουμε την επόμενη εντολή στη μνήμη
- 4)ΝΕΧΤ(ΡC) // Ενεργοποιήση της επόμενης εντολής

LDA (\$K): φόρτωσηστον accumulator το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση Κ.

- 1)PC+1->PC,ΜΑΡ // Αύξηση του PC κατά 1 όπως και του ΜΑΡ για να προσπελάσουμε το Κ.
- 2)MDR+0->NOP,MAR // Το Κ στον ΜΑΡ ώστε να προσπελάσουμε τη διεύθυνση μνήμης Κ.
- 3)MDR+0->NOP,MAR // Το περιεχόμενο της διεύθυνσης μνήμης Κ στον ΜΑR ώστε να πάμε στην αντίστοιχη διεύθυνση.
- 4)MDR+0->ACC // Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση το περιεχόμενο της θέσης μνήμης Κ στον accumulator
- 5)PC+1->PC,MAR // Αύξηση των PC,MAR κατά 1 για να προσπελάσουμε την επόμενη εντολή στη μνήμη
- 6)ΝΕΧΤ(ΡC) // Ενεργοποιήση της επόμενης εντολής

LDAX: Φόρτωση στον accumulator το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση το περιεχόμενο του καταχωρητή Χ.

- 1)X+0->NOP,ΜΑΡ // Διευθυνσιοδοτώ τη μνήμη με το περιεχόμενο του καταχωρητή Χ.
- 2)MDR+0->ACC // Φορτώνω στον accumulator το περιχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση το περιχόμενο του καταχωρητή Χ.

- 3)PC+1->PC,MAR // Αύξηση των PC,MAR κατά 1 για να προσπελάσουμε την επόμενη εντολή στη μνήμη
- 4)ΝΕΧΤ(ΡC) // Ενεργοποιήση της επόμενης εντολής

LDA \$K,X: Φόρτωση στον accumulator με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση ίση με R(X)+K (άθροισμα του δεκαεξαδικού αριθμού Κκαι του περιεχομένου του βοηθητικού καταχωρητή X).

- 1)PC+1->PC,MAR // Αύξηση του PC κατά 1 όπως και του MAR για να προσπελάσουμε το Κ
- 2)MDR+X->NOP,MAR // Πρόσθεση του Κ με το περιεχόμενο του καταχωρητή Χ και διευθυνσιοδότηση της κύριας μνήμης με το αποτέλεσμα.
- 3)MDR+0->ACC // Φόρτωση των δεδομένων της προαναφερόμενης θέσης μνήμης στον accumulator.
- 4)PC+1->PC,MAR // Αύξηση των PC,MAR κατά 1 για να προσπελάσουμε την επόμενη εντολή στη μνήμη
- 5)ΝΕΧΤ(ΡC) // Ενεργοποιήση της επόμενης εντολής

LDA (\$K,X): Φόρτωση στον accumulator με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση ίση με M(K)+R(X) (άθροισμα του περιεχομένου της θέσης της κύριας μνήμης με διεύθυνση Κκαι του περιεχομένου του βοηθητικού καταχωρητή X).

- 1)PC+1->PC,ΜΑΡ // Αύξηση του PC κατά 1 όπως και του ΜΑΡ για να προσπελάσουμε το Κ
- 2)MDR+0->NOP,MAR // Διευθυνσιοδοτούμε τη μνήμη με το Κ.
- 3)MDR+X->NOP,MAR // Προσθέτουμε τα δεδομένα της διεύθυνσης μνήμης Κ και το περιεχόμενο του καταχωρητή Χ και διευθυνσιοδοτούμε τη μνήμη με το αποτέλεσμα.
- 4)MDR+0->ACC //Φορτώνουμε στον accumulator τα δεδομένα της παραπάνω διεύθυνσης μνήμης.
- 5)PC+1->PC,ΜΑΡ // Αύξηση των PC,ΜΑΡ κατά 1 για να προσπελάσουμε την επόμενη εντολή στη μνήμη
- 6)ΝΕΧΤ(ΡC) // Ενεργοποιήση της επόμενης εντολής

STA \$K: Αποθήκευση του περιεχομένου του accumulator στη θέση μνήμης με διεύθυνση Κ.

- 1) PC+1->PC,MAR // Αύξηση του PC κατά 1 όπως και του MAR για να προσπελάσουμε το Κ
- 2) MDR+0->NOP,MAR //Διευθυνσιοδότηση της κύριας μνήμης με το Κ
- 3) ACC+0->NOP,MWE // Αποθήκευση του περιχομένου του accumulator στη διεύθυνση μνήμης Κ.
- 4) PC+1->PC,MAR // Αύξηση των PC,MAR κατά 1 για να προσπελάσουμε την επόμενη εντολή στη μνήμη
- 5) ΝΕΧΤ(ΡC) // Ενεργοποιήση της επόμενης εντολής

MEPOΣ 2° : ΣΑΡΑΝΤΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	I	1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
SW+0->PC,MAR	X	000	XXX	111	000	011	XXXX	1101	XX	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
	XXXX																		
NEXT(PC)	X	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
LDA #K	BRA	BIN	CON	I	- 1		APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	1	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+0->ACC	X	000	XXX	111	000	011	XXXX	0111	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	X	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
LDX #K	BRA	BIN	CON	- 1		- 1	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	()	())	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	X	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+0->X	X	000	XXX	111	000	011	XXXX	0110	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	X	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
LDA (\$K)	BRA	BIN	CON				APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
MDR+0-	XXXX																		
>NOP,MAR	X	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
MDR+0-	XXXX																		
>NOP,MAR	X	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0111	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
LDAX	BRA	BIN	CON	- 1			APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
X+0->NOP,MAR	Х	000	XXX	100	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	XXXX																		
MDR+0->ACC	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0111	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Х	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

L D A AV. V	554	511	0011				45055	пропт	DD 4.7.4	SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
LDA \$K,X	BRA	BIN	CON	ı			APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+X->NOP,MAR	Χ	000	XXX	101	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
MDR+0->ACC	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0111	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
LDA (\$K,X)	BRA	BIN	CON				APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	()	`)	`)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+0->NOP,MAR	Χ	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
MDR+X->NOP,MAR	Χ	000	XXX	101	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
MDR+0->ACC	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0111	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
STA \$K	BRA	BIN	CON	ı		- 1	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
MDR+0-	XXXX																		
>NOP,MAR	Χ	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
ACC+0->NOP, MWE	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0111	XXXX	XX	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1101	1101	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

Όσον αφορά τα Don't Care bits έχουμε:

ΒRA(4:0)=ΧΧΧΧΧ δεν αλλάζει η ροή του προγράμματος(π.χ άλμα σε άλλη διεύθυνση στη μικρομνήμη) οπότε μας είναι αδιάφορο.

CON(2:0)=XXX καθορίζει τη συνθήκη της εντολής διακλάδωσης μα επειδή δεν έχουμε κάποια εδώ μας είναι αδιάφορο.

Σε όλες τις εντολές τύπου (καταχωρητής) + data(≠0)->NOP,MAR η τιμή του BPORT(3:0)=XXXX γιατί δε γράφουμε σε κάποιον καταχωρητή οπότε δε μας ενδιαφέρει η τιμή του. Εάν τα data=0 τότε το πεδίο Data(1:0)=XX αφού δε μας ενδιαφέρει η τιμή τους αφού δε περνάνε από τον Selector.

Σε όλες τις εντολές τύπου MDR+0->(καταχωρητής≠MAR) για τον ίδιο λόγο με παραπάνω τα data=XX ,Aport=XXXX αφού ο MDR δεν έχει κάποια διεύθυνση οπότε δε μας ενδιαφέρει τι θα πάρει το Aport. Εάν ο καταχωρητής που αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα είναι ο MAR τότε μιας και αυτός επειδή δεν έχει κάποια διεύθυνση επίσης Bport=XXXX .

Στην εντολή NEXT(PC) όλα τα σήματα >1bit (εκτός του I(8:6)=001 γιατί δε γράφουμε σε κανέναν καταχωρητή και ως συνήθως το BIN(2:0)=000) είναι αδιάφορα μιας και το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε την επόμενη μικροεντολή μέσω του LDS~=0.

ΜΕΡΟΣ 3°:ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Από κάτω παρατίθεται ο εκτελέσιμος κώδικας του προγράμματος μας έτσι ώστε μετά από κάθε εντολή LDA να υπάρχει μία εντολή STA ώστε να ελέγχουμε την ορθότητα των εντολών μας. ΜICRO

c BOOTSTRAP

m00 000000000011100001100001101001111010111 //Sw+0->PC,MAR

m01 0000000000000000001000000001110001111 //NEXT(PC)

c LDA #K

m02 000000000010100001111011101011111011110 //PC+1->PC,MAR

m04 0000000000101000011110111011111011110 //PC+1->PC,MAR

m05 0000000000000000001000000001110001111 //NEXT(PC)

c LDX #K

```
m07 000000000011100001100000110001110011101 //MDR+0->X
m08 00000000001010000111101110111110111110 //PC+1->PC,MAR
m09 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
   c LDA ($K)
m0a 00000000001010000111101111011111011110 //PC+1->PC.MAR
m0e 0000000000101000011110111011110111110 //PC+1->PC,MAR
m0f 0000000000000000001000000001110001111 //NEXT(PC)
   c LDAX
m10 000000000010000000101100000001111011111 //X+0->NOP.MAR
m12 0000000000101000011110111011110111110 //PC+1->PC,MAR
m13 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
   c LDA $K.X
m14 00000000001010000111101111011111011110 //PC+1->PC,MAR
m17 000000000010100001111011101011111011110 //PC+1->PC.MAR
m18 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
   c LDA ($K,X)
m19 00000000001010000111101110111110111110 //PC+1->PC,MAR
m1d 00000000001010000111101110111110111110 //PC+1->PC.MAR
m1e 000000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
   c STA $K
m1f 000000000010100001111011101011111011110 //PC+1->PC.MAR
m22 000000000010100001111011101011111011110 //PC+1->PC,MAR
m23 0000000000000000001000000001110001111 //NEXT(PC)
```

MAPPER m00 02 LDA #K m01 06 LDX #K m02 0a LDA (\$K) m03 10 LDAX m04 14 LDA \$K,X m05 19 LDA (\$K,X) m06 1f STA \$K MAIN m00 00 m01 FF m02 06 m03 20 m04 01 m05 0c m06 02 m07 03 m08 06 m09 01 m0a 03 m0b 06 m0c 21 m0d 04 m0e 08 m0f 06 m10 22 m11 05 m12 02 m13 06 m14 23

Σημείωση: Στην αρχή της εκτέλεσης του προγράμματος όλες οι διευθύνσεις από την 15(HEX) και έως την τελευταία (FF_{HEX}) έχουν τιμή 00_{HEX}.